

**ACTIVIDAD 4.1**

**NOMBRE** \_\_\_\_\_

**REALIZA EL ESQUEMA ELECTRICO DEL KIT SOLAR**

1.- Haz un croquis con los elementos que contiene el kit de energía solar del Taller E1

2.- Realiza un esquema eléctrico del kit de energía solar con todos los componentes, indicando las secciones de todos los conductores.

## ***INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS***

3.- Haz una lista con todos los componentes que contiene

4.-Describir el funcionamiento.